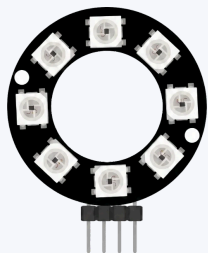


Parte 13 de 15



Anillo LED RGB (8 LEDs)

8 lucecitas inteligentes de cualquier color

En tu kit: 1x


¿Qué es?

Un anillo con 8 lucecitas inteligentes. Cada lucecita puede ponerse de cualquier color, y las controlas una por una. ¡Con solo un cable de datos! Es súper divertido para efectos de luz.

Así lo conectas

- **DI** (entrada de datos) a un pin, por ejemplo D6
- **5V** a 5V
- **GND** a GND
- **DO** lo dejas suelto (ahí puedes poner otro anillo detrás)

Esquema de conexión

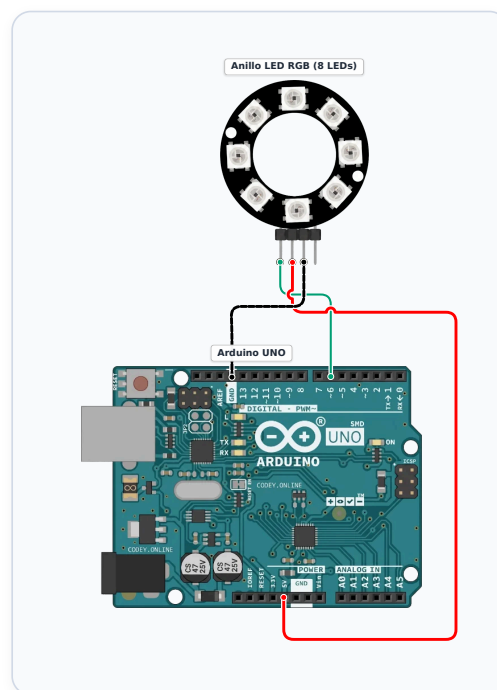

- Arduino UNO · 5V → Anillo LED RGB (8 LEDs) · 5V
- Arduino UNO · GND → Anillo LED RGB (8 LEDs) · GND
- Arduino UNO · D6 → Anillo LED RGB (8 LEDs) · DI

✨ ¿Qué puedes hacer con esto?

- Una lámpara arcoíris
- Una barra de luz que muestra lo cerca que está algo
- Un dado de luz

💡 Consejo

No pongas el brillo muy alto en el código. Es mejor para tus ojos y para tu Arduino.

Proyectos con esta pieza

★ Anillo arcoíris

★★ Lámparita de noche

★★ Dado electrónico

★★★★ Medidor de distancia con barra de luz