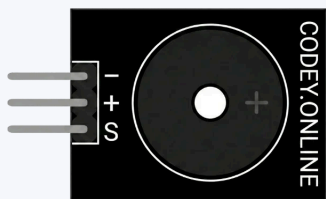


Partie 6 sur 15



Buzzer actif

Fait des bips

Dans ton kit : 1x


Qu'est-ce que c'est ?

Le buzzer fait un petit bip. C'est un buzzer **actif** : il bipe tout seul dès qu'il reçoit du courant. Tu dois seulement l'allumer et l'éteindre, comme une petite lampe.

Voici comment le brancher

- **S** (signal) vers une pin, par exemple D8
- **+** vers 5V
- **-** vers GND

Schéma de branchement

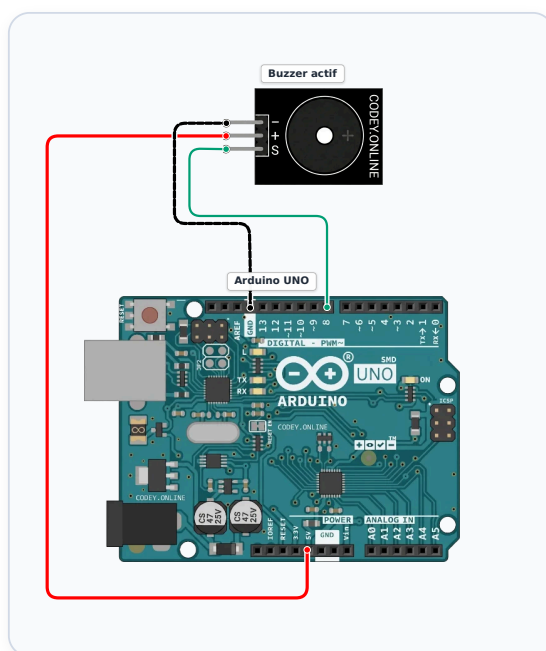

● Arduino UNO · GND → Buzzer actif · -

● Arduino UNO · 5V → Buzzer actif · +

● Arduino UNO · D8 → Buzzer actif · S

Que peux-tu faire avec ?

- Une alarme
- Un capteur de parking qui bipe plus vite quand tu te rapproches
- Une sonnette ou un minuteur

Astuce

Tu veux un bip court ? Allume le buzzer, attends 100 millisecondes, puis éteins-le.

Projets avec cette pièce

★ Sonnette

★★ Capteur de stationnement

★★ Alarme de mouvement

★★★★ Capteur de parking luxe

★★★★ Barrière automatique